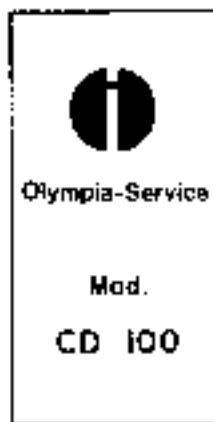


Diese ausschneiden und in der Fenster des blauen Schutzhumschlaages einlegen.

Please cut out and place into the window of the blue cover.

Préle de découper et placer dans la fenêtre du couvercle bleu.

Haga el favor de recortar el rectángulo siguiente y coloque en la ventana correspondiente de la funda azul de esta capa.





Olympia International

Funktionsbeschreibung

Function Description

Description des Functions

Description de Funciones

Funktionsbeschreibung
Function Description
Description des Functions
Description de Funciones

Vorliegende Druckausdruck ist unserer Eigentum und auf Verlangen sofort zurückzugeben.
Sie ist ausschließlich für den Besitzer bestimmt und darf ohne unsere ausdrückliche Einwilligung auch nicht auszugsweise durch Verleih, Abdruck oder Foto zur Kenntnis Dritter gebracht werden.

This publication remains our property and must be returned to us on demand. It is exclusively determined for the authorized recipient and may not be published, lent, copied, communicated to a third person or extracts taken therefrom, without our express permission.

Le présent imprimé reste notre propriété et nous sera retourné immédiatement sur simple demande. Il est exclusivement destiné au détenteur qui n'a pas le droit sans notre accord de le prêter à un tiers ni de le publier par copie ou par photo.

El impreso呈送 es de nuestra propiedad y tiene que ser devuelto inmediatamente por petición.
Es destinado sólo para el propietario sin ningún derecho de prestarlo a un tercero o de publicarlo ni publicarlo por copia u foto.

Olympia Werke AG - Wilhelmshaven

Epidemiologie

Die vorliegende Krankheit ist eine Punktionskrankheit mit Schleimabsonderung. Es darf hiermit CJD, KGU und andere Mechanische Erkrankungen der zentralen Atem- und Kreislaufsteuerung ausgeschlossen werden.

Bei einem Autobahnunfall kann auf das Vorfahrendes nur ein bisschen Fahrtzeit, Schaltpläne, Skizzen und Notizen eingehen, man kann jedoch keine Beobachtung zu vermeiden, dass auf diese Art und Weise die Reaktionen des Betriebspersonal nicht auf die Gefahren für die Fließungs-Punktkrankheit hin verwiesen werden.

Im Autobahnenfahrer nach festgestellten und eingetragenen verschiedenen Berggruppen und Passatstrecken festgestellt sind. Bitte beachten Sie bei Bezeichnung von Berggruppen, ob diese eine Verwendung von vollständigen Bergnamen oder Kurznamen und Punkten und Buchstaben oder Gewölbe. Für die Anordnung des richtigen Testes gegeben ist.

OLYMPIA WHICHE ACT

Augustus 1., 2., 1972

Fachklinik für Krankeleid

Werkzeug

Technische Daten

Allgemeine Beschreibung

Technische Beschreibung

Gehäuse

Tastatur

Startverriegelung

Textgenerator

Ladekennwörter

Anzeige

Zulassungsunterlagen

Organisation des CD-ROM

Tastatur

Einbaulösung gesamt

Verfügbar gemacht

Für die zulässige Verwendung

Standorte

Technische Daten

Basisgerät:	Elektronischer Taschenrechner CD-100
Rechenarten:	Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Logik:	1 MOS-LSI-Baustein für Rechenlogik und Register
Kapazität:	Addition / Subtraktion 8 Stellen Multiplikation: Produkt 8 Stellen Division 8:8 Stellen
Konzept:	H1 ist ein Hreb aus bei Stellung "F" Kommastellen von 0, 2 und 4 bei Ergebnis, Fragezeichen (?) entfällt.
Spannungsart:	Batterie: 4 x 1,5 V Röhrenzellen Netz: 110, 120, 220, 240 50/60 Hz ± 10 %
Leistungsaufnahme:	Batteriebetrieb: 1,2 W Netz 0 W
Stromversorgung:	- 7,2 V geregelt - 7,2 V geregelt - 3,9 V geregelt Wechselspannung 2 V geregelt
Sicherung:	0,5 A
Anzeigeart:	9 Ziffern, 1 Symbolrotator, Kommastriche je in der Ziffer
Abmessungen:	Bauhöhe ca. 172 mm Tiefe ca. 197,5 mm Breite ca. 57,6 mm
Umwgebungstemperatur:	0 °C - 40 °C
Gewicht:	260 g ohne Batterien

Ausgabezeichen

Kapititel

Eine Eingabeung maximal 8 Stellen.

Ja: Addition und Subtraktion maximal 8 Stellen, Vorzeichen nicht eingeschlossen.
Die Multiplikation zwischen Multiplikand und Multiplikator sowie das Produkt maximal 8 Stellen beträgt, vorzeichen nicht eingeschlossen. Bei Division kommen Dividend und Divisor sowie der Quotient maximal 8 Stellen betragen, Vorzeichen nicht eingeschlossen. Bei Eingabeung kann die Anzahl der Nachkommastellen 7 nicht überschreiten. Die nächste Einheit wird in den Symbolen zweiter und dritter Teilheit als KÜ nach F (negative bzw. \square oder KÜ nach negativer Eingabe gekennzeichnet).

Anzüge

Eingaben und Ergebnisse werden mit 3 Ziffernabschreben angezeigt. Die Bildschirme enthalten den Dezimalpunkt, der zwischen Minuszeichen und Ergebnis angezeigt wird.

Die Symbolleiste ist genauso aufgebaut wie die Ziffernleisten. Abweichungen werden durch kleine Zeichen. Realisierung nur 5 Segmente ausgenutzt, um das Minuszeichen und KÜ im folgender Weise darzustellen:

- Minuszeichen
- KÜ bei \square vor Eingabeung (Werterechnen möglich)
- KÜ bei negativer Eingabeung (Werterechnen möglich)
- KÜ nach Eingabeung  (nur durch Drücken der "C"-Taste zu löschen)
- KÜ nach negativer Eingabe  (nur durch Drücken der "C"-Taste zu löschen)

Tastatur

Mit der Ziffernpukttaste wird die Kommainformation eingegeben.

Plus / Ergebnistaste +

Diese Taste wird bei Aktionen als Rechenbefehl- und Ergebnistaste verwendet.
Sie wird auch als Ergebnis- und Vorzeichenstaste für die Multiplikation und Division benötigt.

Minus / Ergebnistaste -

Die Taste ist Einfahrt- und Ergebnistaste bei Subtraktion, Vorzeichenwechsel und Ergebnistaste bei Multiplikation bzw. Division mit negativem Dividenden mit negativem Multiplikator bzw. negativem Divisor.

Multiplikationsstaste x

Mit dieser Taste wird der Rechenbefehl „Multiplikation“ in den Rechner eingegeben.

Divisionsstaste :)

Bei Druck auf diese Taste wird der Rechenbefehl „Division“ in den Rechner gegeben.

Anzeigenlöschtaste CL

Durch das Betätigen dieser Taste wird die Anzeige gelöscht.
Außerdem wird sie benötigt, um während einer Rechnung eine Fehlermeldung zu kompensieren.

Taste C

Mit dieser Taste wird die Kopiezettelbereinigung nach Bereinigung aufgehoben.
Außerdem muss sie benötigt werden, um nach einer Rechnung weiter addieren oder subtrahieren zu können. Bei gedrückter C-Taste geht zw. Betätigung der Taste C die Konstante und deren Punkt um vertauschen.

Konstantentaste

Die eingesetzten Konstantenwerte bei Multiplikationen der 1. Faktor und bei Divisionen der 2. Faktoren sind durch zehn Buchstaben zu kennzeichnen.
Wird die Tastatur drückt man neben die Funktionstaste und die Zifferntastatur
der Konstanten wiederau.

Funktionstasten

Eine Taste folgt gleichzeitig mehreren Gruppen:

1.1 Tastenfunktionen:


• Tasten für Abrechnen:

$\text{ac} \quad \text{cl} \quad \text{c}$

• Tasten für Brüche:

$\frac{\square}{\square} \quad \text{Bruchzeichen}$

Klammerzeichen

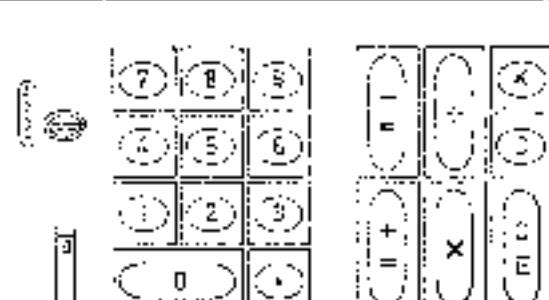

1.2 Funktionstastenkreis:

- \times = Multiplikationskreis
- \div = Divisionskreis
- $+$ = Plus- und minuskreis Ergebnistaste
- $,$ = Minus- und negativen Ergebnistaste
- $=$ = Gleichzeichenkreis
- c = Auszählendes Kreis

Buchstaben

• A ... Konstantentaste (fragt im Funktionstasten-Feld)

• B ... Konstantentaste (fragt im Funktionstasten-Feld)

Rechenprüfprogramm

Das nachstehende Rechenprüfprogramm ist von mir speziell für den ab der CD 100 erstellt worden. Es spezialisiert sich auf Funktionen von Rechnerzähler-Daten. Daraus ist es erforderlich, diese Rechnungen bei
Eingangscontrole
vor der Reparatur (zur Fehlerfeststellung)
nach der Reparatur (Prüfung auf Funktionstüchtigkeit)
und bei Pflege- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Auslesegruppenanalyse:

Erstellung	Anmerkung
Keine einzelnen	
Normalerweise Lösung!	o
Kompatibilität auf R	
9 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 3 0	L 2 3 0
7 8 <input checked="" type="checkbox"/> 9	6 2 0
<input checked="" type="checkbox"/> 6 5 6	7 8 9
1 2 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 7 4	6 0 1 5
1 2	0 4 5 6
<input checked="" type="checkbox"/> 0	7 9 6 7 4
1 2 3	1 2 3 4 7 9
<input checked="" type="checkbox"/>	8 3 8
9 8	1 2
<input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8	0
1 <input checked="" type="checkbox"/> 5 0	4 3 6
<input checked="" type="checkbox"/> 9	7 8
1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	5 4 2
<input checked="" type="checkbox"/>	5 4 2
5	1 5 0
<input checked="" type="checkbox"/>	8 1 2
<input checked="" type="checkbox"/> 7	0 1
1 <input checked="" type="checkbox"/> 3	9 0 2 7 8 9 3 2 7
<input checked="" type="checkbox"/>	3 2
5	1 4 4
<input checked="" type="checkbox"/>	7 6
1	0 2 6 8
<input checked="" type="checkbox"/>	1
1 <input checked="" type="checkbox"/> 9 1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	0
4 3 6	4 0 1
<input checked="" type="checkbox"/> 8	0 2 9 0 8 8
9	4 5 6
<input checked="" type="checkbox"/>	4 7 1 2 9 3 8 8
1	0
0	0

Einstellung		Anzahl (n)					
		0	1	2	3	4	5
Kommenschalter auf 3	<input checked="" type="checkbox"/>	—	5, 5, 5	5, 5, 4	3,		
	<input type="checkbox"/>					2, 7	
	<input checked="" type="checkbox"/>					0,	
Kommenschalter auf 2	<input checked="" type="checkbox"/>	—				1, 2	
	<input type="checkbox"/>					2,	
	<input checked="" type="checkbox"/>					2,	
Kommenschalter auf 1	<input type="checkbox"/>	—				2, 4	
	<input checked="" type="checkbox"/>					3, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 8	
	<input checked="" type="checkbox"/>					0,	
Kommenschalter auf 0	<input type="checkbox"/>	—	0, 1	6, 6, 6	6, 6, 6	5,	
	<input checked="" type="checkbox"/>						
Kommenschalter auf -1	<input checked="" type="checkbox"/>	—	0, 0	0, 3, 0	0, 3, 0		
	<input type="checkbox"/>					0, 8, 0	
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 2, 0	
Kommenschalter auf -2	<input type="checkbox"/>	—	0, 6	0, 4, 0	0, 0, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					0, 7, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -3	<input type="checkbox"/>	—				0,	
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 2, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -4	<input type="checkbox"/>	—	1	0, 7	0, 3, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 2, 0	
	<input type="checkbox"/>					1, 2, 0	
Kommenschalter auf -5	<input type="checkbox"/>	—	1, 2	0, 8, 0	0, 0, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					0, 7, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -6	<input type="checkbox"/>	—	1, 3	0, 7, 0	1, 4, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					2, 3,	
	<input type="checkbox"/>					0,	
Kommenschalter auf -7	<input type="checkbox"/>	—				0, 6, 0	
	<input checked="" type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -8	<input type="checkbox"/>	—	1, 0	0, 7, 0	1, 4, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					2, 3,	
	<input type="checkbox"/>					0,	
Kommenschalter auf -9	<input type="checkbox"/>	—	1, 2	0, 8, 0	0, 0, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 1, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -10	<input type="checkbox"/>	—	1, 1	0, 8, 0	0, 0, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 1, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	
Kommenschalter auf -11	<input type="checkbox"/>	—	1, 1	0, 7, 0	1, 4, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					2, 3,	
	<input type="checkbox"/>					0,	
Kommenschalter auf -12	<input type="checkbox"/>	—	1, 2	0, 8, 0	0, 0, 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>					1, 1, 0	
	<input type="checkbox"/>					0, 0, 0	

Technische Beschreibung des Rechners

Das Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus Stahl- und Aluminium. In das Oberteil ist eine Rille eingeschoben, auf der die Sitz von 1 - d bezeichnet sind.

Im Unterteil befindet sich eine Batteriefläche. In dem auch die Mindestanforderung aufgedruckt ist.

Mitten unter dem Display ist eine Typenschiene angebracht. Die einzelnen Anzüge der Stromversorgung und ein mitgewähltes gelöschte Typenschild können werden.

Die Entlüftungsöffnungen im Ober- und Unterteil des Gehäuses müssen auf keinen Fall abgedichtet werden.

Die Tastatur

Kurzbeschreibung

Die "neue" Profil-Tastatur des CD-100 besteht aus 18 Tasten, von denen die Tasten E gewählt werden kann. Die Tastenkombinationen aufgedruckt.

Alle Tasten werden magnetisch auf die Gelenksäulen eingegossene Kontakt (Ring-Kontakt).

Die Tastenbefehle werden über einen Kabelbaum mit Stecker auf die Leiterplatte elektrisch übertragen.

Aufbau und Funktion der Head-Controller

Headcontroller haben den Vorteil gegenüber konventionellen Mikroschaltern, schneller, geschlosser und mit großer Präzision zu bearbeiten.

Das Reedelement besteht aus einem hohen, schmal gesetzten Glasröhrchen, in dem sich zwei Kontakte befinden, von denen der eine als fester Teil und der andere als bewegliche Kontaktzunge eingeschmolzen ist.

In der Grundstellung sind die Kontakte geöffnet. Wird ein Magnetfeld in den Bereich des Reedkontakteles gebracht, so ziehen die Kontakte vom magnetischen Feld durchsetzt. Naturgemäß bevorzugt der magnetische Fluss bestimmt Richtungen zu. Zwischen den festen Kontakten selbst zieht sich aber noch ein geringer Aufpunkt. Da der eine Kontakt leicht beweglich ist und bei einer Kontaktzunge so schnell zum Magneten geworfen wird, zieht sie sich gegen die Feste zu, und der bewegliche Kontakt wird gegen den festen gedrückt. Der Schalter ist geschlossen.

In der Praxis nimmt man einen fest eingetauchten Reedkontakt mittels Testenergie von einem Permanentmagneten.

Durch das Loslassen der Testle entzieht sich das Magnetfeld wieder, wenn Reedkontakt und der bewegliche Kontakt springt wieder durch die eigene Rückwirkung in die Ruhelage zurück.

Zur Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit ist auf beiden Kontakten eine Antikorrosionsbeschicht aufgebracht, die die dauerhige Korrosionfreiheit der Kontaktverbindungen verbessert.

Der Zeitpunkt der Ein- und Aus-Schaltung des Reedkontakteles ist abhängig von mehreren Faktoren, nämlich:

1. Die Empfindlichkeit des Reedkontakteles
2. Die Stärke des Magneten
3. Die Entfernung des Magneten vom Kontakt

Diese drei Faktoren müssen bei dem Aufbau eines Teststuhls entsprechend berücksichtigt werden, wenn man bei gleichem Testentfernung ein schnelles Schalten erreichen will.

Auswechseln eines Read-Kontaktes

Das Auswechseln eines Read-Kontaktes geht folgendermaßen vor sich:

- Auslösen der kompletten Zeileatur
- Absteuern Kabel vom K-Schalter zur Leiterplatte
- Entfernen der 11 Schrauben aus der Leiterplatte
- Umsteppen der entsprechenden 11 Read-Kontakte zur Seite des Hauptschalters
- Lösen der drei Kontaktzuleitungen auf der Leiterplatte (die zwei äußeren für den Regelschalter, die mittlere für den Kontakt)
- Auslösen des Feedhebels mit dem Kabel
- Lösen der Zuleitungen zwischen Readheber und Kontakt
- Entfernen des Kontaktstabs.

Das Einsetzen des neuen Read-Kontaktes geschieht aus folgenden Gründen: Gründen nicht im umgekehrter Reihenfolge, sondern folgendermaßen:

- Kontakt in die Leiterplatte einsetzen, Ausrichten und Einsetzen
- Readheber auf den Kontakt schließen und auf der Leiterplatte verbinden
- Readheber und Kontakt an deren vorgegebenen Stelle zusammenstellen.

Die Montage der Tastatur geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Ordnung der Tastenkombinationen

Die Funktionen in den Tasten sind nur mögl. d.h. wenn die Takte TD 1 - TD 11 aus dem MCS-Clk kommen, wie die Read-Kontakte vorgelegt. Wird nun durch Drücken einer Taste ein Read-Kontakt geschlossen, so wird dieser Takt je nach Funktion der Taste, an KO, KN, KG oder KP geführt. Wenn zu U, die Taste A gedrückt wird, so geht der Takt TD 4 über den Read-Kontakt nach KN. Die Eingänge KO, KN, KG und KP des MCS-Clks haben die Aufgabe zu entscheiden, ob die Takte TD 1 - TD 11 durch Drücken einer Funktionstaste, einer Zifferntaste oder eines Schalters durchgeschaltet werden. Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über den Weg der Takte TD 1 - TD 11 bei Drücken der einzelnen Tasten.

Vorze	Text	MUS-Chip-Eingang
<u>Stellervorwahl</u>		
-	TD 1	KN
1	TD 2	KN
2	TD 3	KN
3	TD 4	KN
4	TD 5	KN
5	TD 6	KN
6	TD 7	KN
7	TD 8	KN
8	TD 9	KN
9	TD 10	KN
<u>Funktionsstellen</u>		
X	TD 2	KO
-	TD 3	KO
-	TD 5	KO
-	TD 6	KO
U	TD 8	KO
OE	TD 10	KO
O	TD 11	KO
<u>Schalt-Signale</u>		
Komma 2	TD 2	KP
Komma 4	TD 4	KP
Komma 7	TD 10	KP
<u>Buchstaben mit Kreuzschalter</u>		
A	TD 10	KQ

Die Stromversorgung

Nutzversorgung und Spannungsumschaltung


Die Stromversorgung des CC 100 erfolgt auf zwei Arten:

1. Netzbetrieb
2. Batteriebetrieb

In dem Gleichstecker ist ein Umschalter eingebaut. In Grundstellung ist dieser Schalter nach einer Seite geschlossen. Dies bedeutet, daß der Eingangs-Batteriekreis zur Spannungsleitung P1 vom Kettl abgeschnitten ist. Die Batteriespannung beträgt bei neuen Batterien etwa 6 V. Solange der Rechner mit Netzeinspeisung betrieben werden wird durch die Fingelkontakte im Netzsteckdosen-Gleichsteckerkreis in den Gleichstecker der Schalter umgeklappt. Dadurch wird die Gleichspannung, die aus der Netzeinspeisung erzeugt wird, an den Eingang für die interne Stromversorgung gespeistet. Der Kontaktkreis S1 wird als H-F-Lampe.

Spannungswechsel

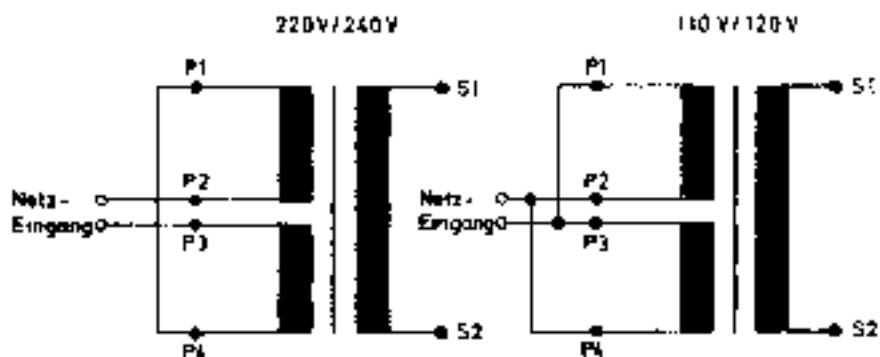Der Transistor hat zwei Primärwicklungen, die nach Theorem zum Teil offen Reihe geschaltet werden können. Die untenstehende Zeichnung zeigt die Praktischfälle bei 110 V und 230 V.




Die Spannungstoleranzen verlaufen sich in diesem Rechner folgendermaßen:

$$\begin{array}{ll} + 10 \% & 120 \text{ V} + 10 \% = 132 \text{ V} \\ 110 \text{ V}/120 \text{ V} & \\ - 10 \% & \text{bedeutet: } 110 \text{ V} - 10 \% = 99 \text{ V} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} + 10 \% & 240 \text{ V} + 10 \% = 264 \text{ V} \\ 220 \text{ V}/240 \text{ V} & \\ - 10 \% & \text{bedeutet: } 220 \text{ V} - 10 \% = 198 \text{ V} \end{array}$$

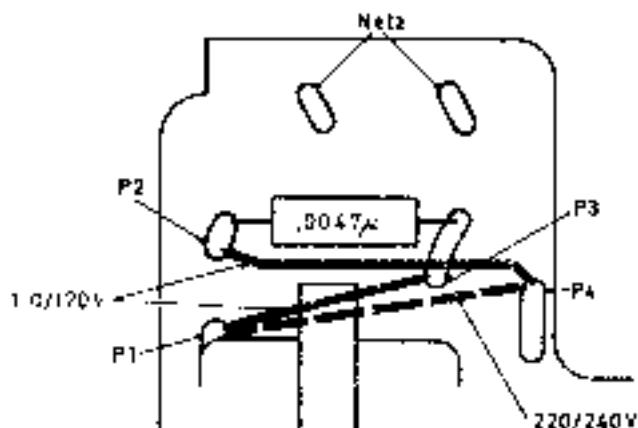In der Prexis sind die Anschlüsse zur Auswahl der Netzeinspannung durch Umhüllen vom Plastik-Drahten auf der Leiterplatte vorzunehmen. Die nachstehende Zeichnung zeigt die Anschlussmöglichkeiten bei den verschiedenen Spannungen.



Auf der Sekundärseite wird die herabtransformierte Spannung in einem Gleichstromgleichrichter und über die Sicherung an den Hauptkreisztrom gelegt. Es ist sinnvoll, dass in diesem Bereich die Niederspannung geschaltet wird.

Erzeugung der Arbeitsspannungen

Beim Einschalten mit dem Hauptschalter S 2 wird die Spannung an einen Gleichspannungsverstärker gelegt, der auf der Sekundärseite die für den Rechner nötigen Spannungen abgibt.

Arbeitsweise des Wenders

Der Gleichspannungsverstärker besteht im Hauptkreis aus dem Transistor T 1 und dem Umschalter. Er arbeitet nach dem Prinzip des Spannwicklers. Das bedeutet, dass der Transistor T 1 mit einer sehr hohen Frequenz öffnet und schließt. Er legt periodisch eine Primärwicklung an die Eingangsspannung. Dabei wird er durch eine zweite Primärwicklung gesteuert, die den Basisstrom des Transistors beeinflusst.

Der Transistor öffnet über den Kollektor einen wachsenden Strom durch die Wicklung H1B100. So lange der Strom ansteigt, verändert sich auch das Magnetfeld und induziert in der 2. Primärwicklung eine Steuerspannung, die den Transistor schließen lässt und steuert, bis der Basisstrom durch T 2 begrenzt wird. In diesem Moment setzt sich der Kollektorkreislauf nicht mehr, das induzierte Magnetfeld wird nicht mehr verändert und in die Basiswicklung fließt T 2 ein wird keine Spannung mehr induziert. Das bedeutet, dass T 2 sperrt. Jetzt bricht das Magnetfeld völlig zusammen. Durchdringen werden auf der Sekundärseite gegengesetzte Spannungen ausgelöst. Für diese Spannungen sind die sekundären U-gem Gleichrichter in Durchfließrichtung geschaltet. Die auf der Sekundärseite abgegebene Spannungen werden durch R-C-Kombinationen stabilisiert, geglättet und dann an die entsprechenden Schaltungen gelegt.

Kontrollierbeschaltungen

Regelung

Durch die Widerstände R 5, R 24 und die Dioden Gr. 11, 12, 13 werden die Sekundärspannungen V_{SS} und V_{OG} geprüft. Sowohl diese Spannungen sich verändern, wird das Ubersetzungsverhältnis des Tz 4 ebenfalls verändert. Tz 4 schaltet nun den Tz 3.

Durch diese Auslösung wird der Basisstrom des Transistors Tz 1 immer über Tz 2 eingeschaltet, wenn die vorgewählte Spannung erreicht ist.

Anhängerstufe

Zum sicheren Aufhalten des Wandlers zu gewährleisten, wird eine Zusatzschaltung eingeschlossen, die nach Tz 3, R 2 und R 3 geschaltet wird. Beim Einschalten wird der Tz 2 kurzzeitig über R 3 fallend. Dadurch wird über die Emitter-Kollektor-Spannung von Tz 2 ein negativer Puls auf die Basis von Tz 1 gegeben, welches diesen fallend steuert. Nur steigt der Strom in der rechten sekundärseitigen Spule an und der Schwingungsweg ist eingestellt.

Hörgrenzenabschaltung

Mit Hilfe der Dioden Gr. 2, Gr. 1 und Gr. 4 wird auf einfache Weise ein PTWandlereingang überhalb von Spannung V_{OG} einer bestimmten Wert übersteigt wird. Tz 1 immer gesperrt. Dieser Wert wird durch die Z-Dioden (6,6 V) und die Klemmspannungen der Dioden Gr. 2,3 (0,7 + 0,7 = 1,4 V) festgelegt. Es können aber sekundärseitig keine Überspannungen auftreten. Wenn d. V_{OG} die Spannung von -0,2 V überschreitet, wird negatives Potential auf die Basis von Tz 1 gegeben und dieser sperrt.

Gattersteurolle

Mit Hilfe des Tz 5 wird bei eingeschaltetem Gatter allein g die Uetterlespannung geprüft. Über R 7, H 2, Gr. 5 und die Basis-Emitterstrecke wird die Batteriespannung mit V_{SS} verglichen. Normalerweise ist Tz 5 nicht leitend. Es setzt jedoch das Umläufigpotential unter 4,1 V ab. Daraufhin ein Strom über Gr. 5 und die Basis-Emitterstrecke von Tz 5 zu fließen. Tz 5 wird fallend.

Das Kollektorpotenzial von Tx 5 wird über R 22 auf 15.10 gegeben.
Tx 72 wird teilend und ergibt sämtliche Dezimalpunkte auf +7,2 %.

Die Folge ist, daß 3 ic Dezimalpunkte angezeigt werden. Dies sagt aus,
daß die Deklaration erschöpft sind.

Surveychweise

Messungen in der Stromversorgung

In folgenden Tabelle sind die bei einer Messung aufgetretenen Werte aufgeführt. Diese Werte sind als Röhrenwerte anzusehen. Beim ersten wurde mit dem Philips Oscilloskop PM 3231 im internen Falle gegen 0 V.

Messpunkt	Messwerte	Bemerkungen
1. Spannung		
a) Nutzversorgung	+ 4,0 V + 3 V _{GG}	Erst: ohne Differenzspannung
b) Batterie	+ 5 V	
2. Kathode Gr. 6	+ 7,2 V	V _{BB}
3. Anode Gr. 7	+ 7,2 V	V _{GG}
4. Anode Gr. 8	+ 28 V + 1,4 V _{GS}	
5. Kathode Gr. 9	- 24 V - 2 V _{SS}	- 3 V _{SD} = Spikes auf VF >
6. Kathode Gr. 10	- 35,5 V - 1,1 V _{SS}	3 V _{GG} = Spikes auf VF 1
7. Kathoden Gr. 1		Röhrenstruktur für 17-0 Röhre
gegen Kathode Gr. 10 + 2,2 V		
8. Kathoden Gr. 1		
a) Nutzversorgung	55 kHz	Wandlertfrequenz bei U _{F,n} = + 11,8 V
b) Batterie	17 kHz	Wandlertfrequenz bei U _{C,n} = + 3 V

Die Wandlertfrequenz verändert sich in Abhängigkeit von der Eingangsspannung zwischen ca. 10 - 50 kHz.

Auslöse

Gemäß der sieben Fehler benötigten Spannungen werden mit Hilfe eines Potentiometers (F 24) eingestellt. Sobald mit Hilfe dieses Reglers eine Spannung eingestellt ist, so sind automatisch alle anderen durch den Wandler erzeugten Spannungen nachgezogen worden.


Praktische Reparaturweise

Bei einem Defekt in der Stromversorgung sollte zuerst die Sicherung überprüft werden. Danach sollte in folgender Reihenfolge kontrolliert werden:

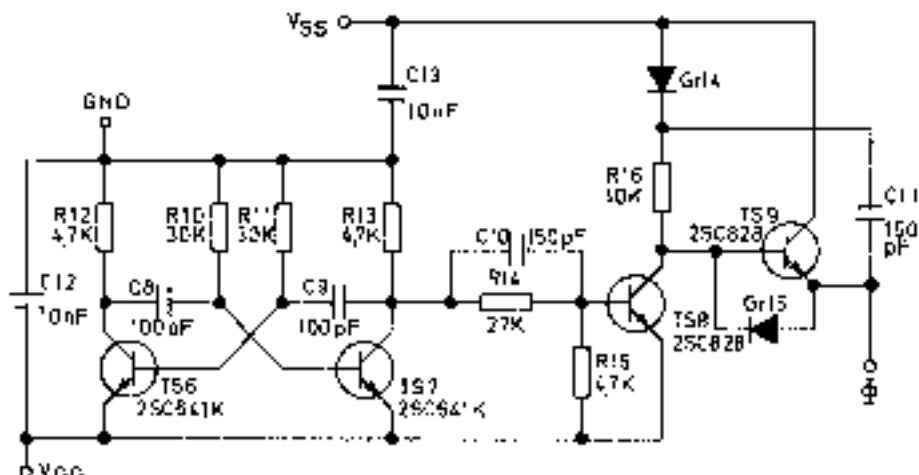1. Eingangsspannung, Netz, Batterie
2. S 1
3. S 2
4. schwingt der Wandler T
5. V_{SS}
6. V_{OO}
7. -3d V
8. $V_F = 1$, $V_F = 2$

Der Taktgenerator

Für die Ausdeutung der Logik und für die Erzeugung der verschiedenen aktivenenzenen kann man Texte bildet die Taktgeneratoren nach folgender Schaltung den Text § .




Der Generator wird durch Ts 56 und Ts 7 nach dem Prinzip des zustabilen Multivibrators vom Steckplatz impulse erzeugt. Die aktiverenzenenzenenzyklen sind C 8, R 15 und C 9, R 17. Über C 10 und R 16 wird das Signale ausgekoppelt und schaltet den Ts 8. Wird Ts 8 durch ein negativnes Basis-Potential gesetzt, läuft Ts 9 als Emitterfolger durch den Basis-Emitterstrom über Gr 14 und R 16. In diesem Maßnahm zeigt Ts 9 den Differenz von etwa -0,6 V, da dem ein Kollektoremitter-Gleichspannung von Ts 9 etwa 0,4 V übertragen.

Durch einen Punkt vom Basispotential wird Ts 6 leitend. V_{GS} (-7,8 V) wird auf die Basis von Ts 9 gelegt. Ts 9 leitet aufgrund. Diese C 11 wird die negativne Flanke, die bei im Sperrum von Ts 9 erzeugt wird, auf R 16 und somit auch auf die Basis von Ts 9 übergekoppelt. Dadurch wird das Sperrum von Ts 9 wieder erweitert.

Ts 8 ist in dieser Schaltung nur für das Schalten von pos. E von Signalen geeignet. Sobald dieser Transistor sperrt, übernimmt ein Diode Gr. 16 die Weiterleitung des negativen Teiles von Φ_L . Über die Emitter-Kollektur-Schleife von Ts 5 und über Gr. 16 wird V_{O_0} (-7,2 V) auf den Ausgang Φ_L gelegt. Die Spannung beträgt hier nach dem Spannungsabfall über Ts 8 und Gr. 16 etwa -8,2 V.

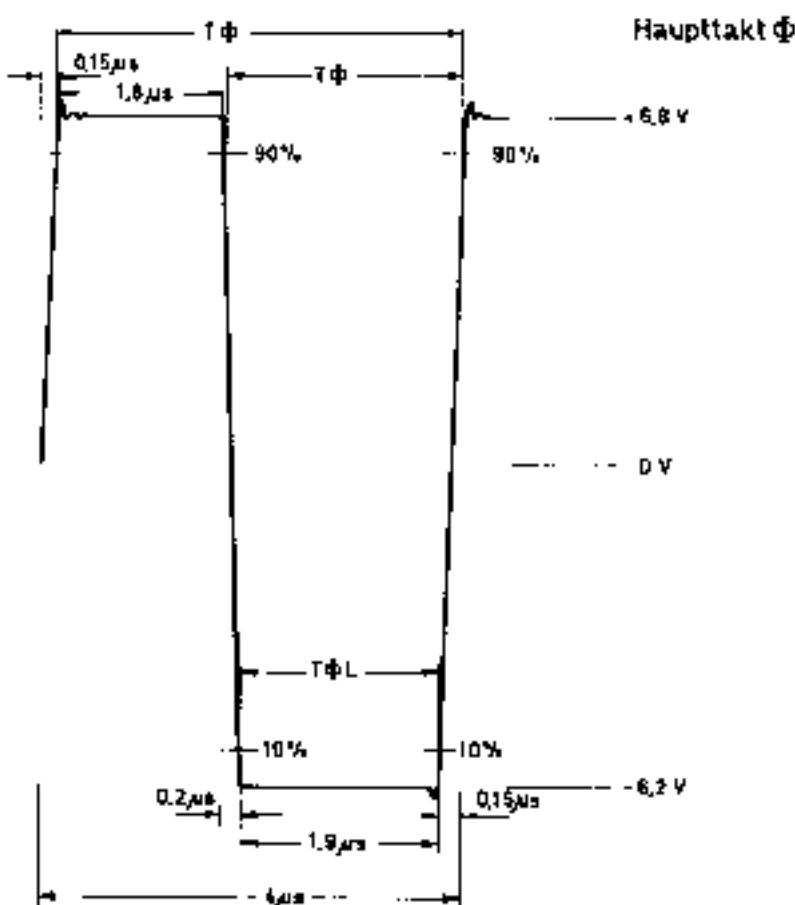Am Ausgang von Ts 9 sollte, wenn Φ_L in Diskussion ist, ein Impuls zu messen sein, der annähernd die Form und Werte aufweist, wie folgende Zeichnung zeigt:



Bei einem Defekt im Taktgeber ist die Anzeige dunkel und keine weitere Einstellung möglich. In diesem Fall sind zuerst die Transistoren T8.6 und T8.7 als Takt erzeuger, und T8.8 und T8.9 als Schalter zu prüfen.

Der Logikbaustein

In dem Baustein TMS 0105 NC finden folgende Funktionen statt:

1. Erzeugung der Takte TD 1 - TD 11
2. Übernahme und Verarbeitung der Testenbochthe
3. Speicherung
4. Durchführung der Rechnerfunktionen
5. Steuerung der Anzeige

Es werden hier nur die Funktionen besprochen, die sich auch außerhalb des Baudekretes auswirken.

Zu 1 und 2

Die Takte TD 1 - TD 11 werden für zwei verschiedene Funktionen benötigt.

In der Tabelle wird bei Druck auf eine Taste ein bestimmtes Rechnungsergebnis geschlossen. Der entsprechende Takt wird hierdurch, entsprechend der Codierung der Thematik auf einen der Eingänge gegeben. (Siehe hierzu auch Seite ...)


Zu 5

Die Ausgänge des Bausteins SA als S0 und S1 sind bereits im Baustein die codierte Signale zur Steuerung der Anzeige. Mit Hilfe dieser acht (8) Detektoren kann der Rechner alle Ziffern und den Dezimalpunkt sichtbar machen und die Anzeige je nach Einstellung oder Ergebnis ansteuern.

Automatische Lösung

In der Schaltungskennzeichnung mit Ts 28 wird die automatische Lösung beim Einschalten ausgeschaltet. Im Einschaltmoment legt sich der Kondensator C 14 vom D 31 und der Gesamtmittlerstrecke von Ts 28 auf zu seinem Dauerturz. Ist Ts 28 für die Zeit des Ladenvorganges verllängert, Der Takt TD 11 wird über Ts 28 auf den Eingang K0 gegeben und es findet eine gleiche Lösungsfunktion statt, wie bei dem Druck auf die Q-Taste.

Tabelle TD1-11

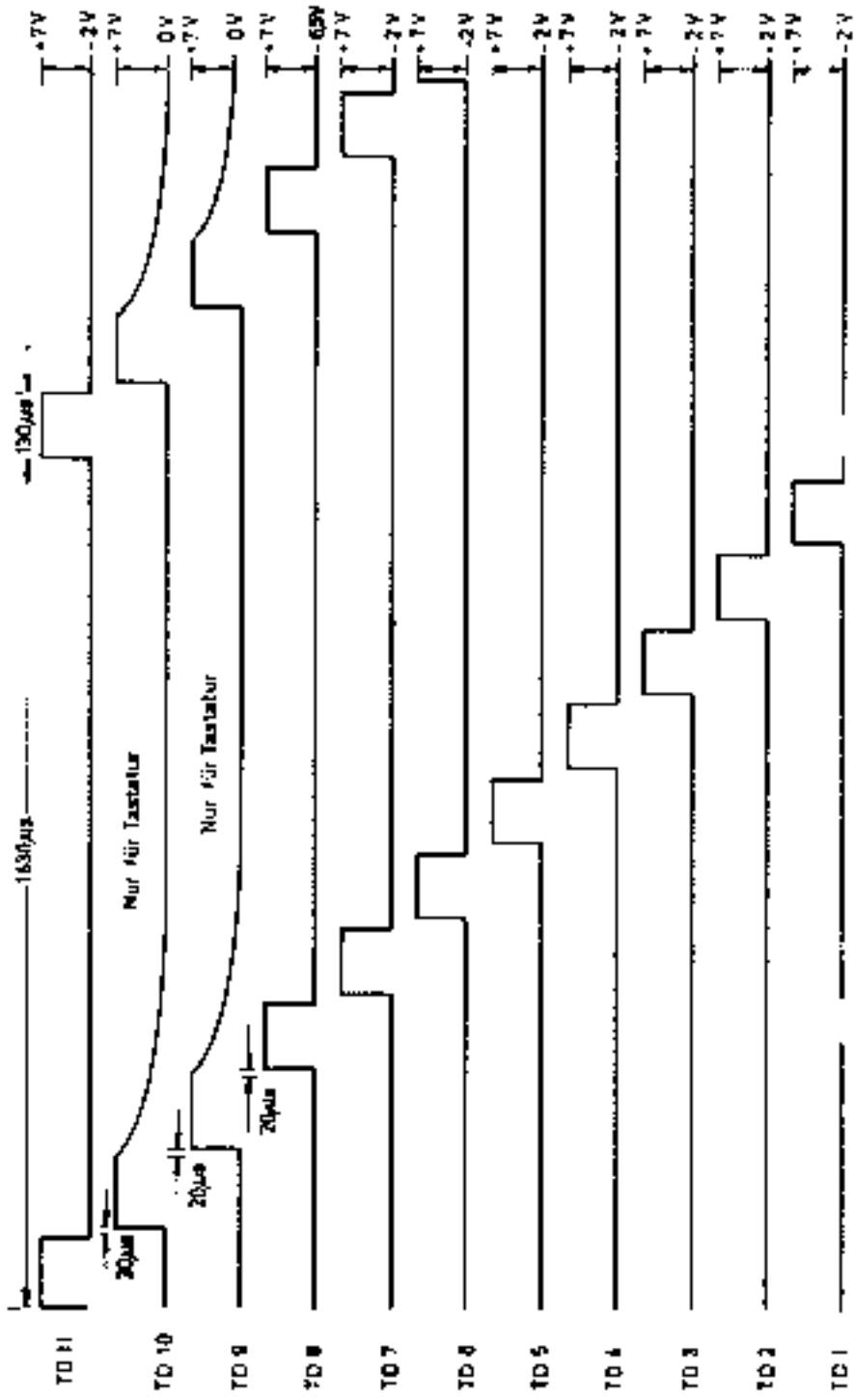

Die Anzeige der Ziffern und der Symbole

Die Anzeige der Ziffern und der Symbole erfolgt in 9 Ziffernsegmenten (Höhe 1 Dig. trans.). Sie werden durch 7 Segmente zugeschaltet, deren Stellung in den Röhren aus dem unten gezeichneten Zeigt ersichtlich ist. Die Digits sind mit 12fachiger Spannung und Stromversorgung und sind deshalb zum Umlaufbetrieb geeignet. In den ersten Fünf Ziffern werden die Segmente für negative Ziffern und Komma eingeschaltet, während die Segmente für positive Ziffern abgeschaltet sind.

Für die Anzeige von Informationen in den Digitröhren sind zu deren Ansteuerung folgende Bedingungen notig:

Hochspannung VI-1 + VI-2

TD-anreale für eine Gittersteuerung der jeweiligen Röhre

Aufheben der Nullenunterdrückung

Ansteuerung der Segmente SA bis SF und SP


Herrung

Bei den Digitröhren ist eine Heizung nötig, um die Elektronenemission zu beschleunigen. Da nur VF-1 und VF-2 je engl die nötige Spannung von der Stromversorgung zu den Röhren. Die erforderliche Spannung für eine Röhre beträgt etwa 0,7 Volt. In diesem Kreislauf sind 9 Digitröhren eingeschaltet, von denen für die Herrung jeweils 3 Röhren parallel und 3 im Reihe geschaltet sind, so daß zw. zwischen VF-1 und VF-2 etwa 2 Volt anliegen.


TD-impulse

Im Logikbaustein werden die Takte TD-1 bis TD-11 zur Steuerung der Lasseturbine die Auswahl der Ziffernanziegeräte erzeugt. Der jeweilige TD-Impuls schaltet auf zugehöriger Nullenunterdrückung eine Spannung von + 7,2 Volt (V_{SS1}) auf das entsprechende Röhrenjitter.

Segmentsteuerung

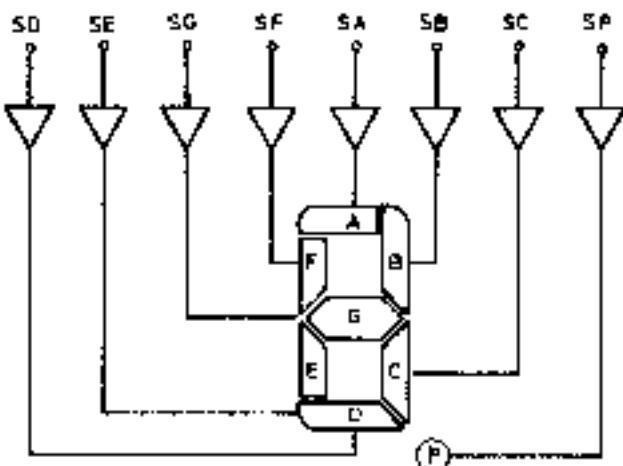


Beispiel: -3,1415926

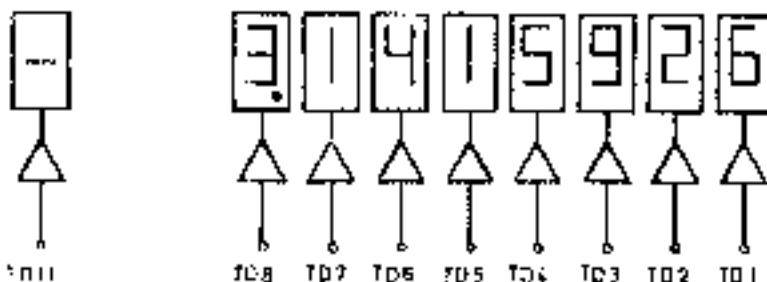

In der Zeichnung ist zu sehen, daß sich jede einzeln gezeigte Ziffer aus einer Segmenten-Kombination zusammensetzt. So besteht die Ziffer 3 aus den Segmenteinheiten A, B, C, D und E. Die Bauteile für die Ziffer liegen während der Anzeige fast schon als dauerbare Segmentabteile in SA, SB, SC, SD und SG an den Ausgängen des MOS-LSI-Bausteines an. Allerdings müssen sie, um die Digitröhren mit ausreichender Leistung ansteuern zu können, von den Transistoren T₈ bis T₁ verstärkt werden. Die verschiedenen Segmentabteile heißen am Ausgang der Verstärkerstufen PA bis PG und PP für den Dezimalpunkt.

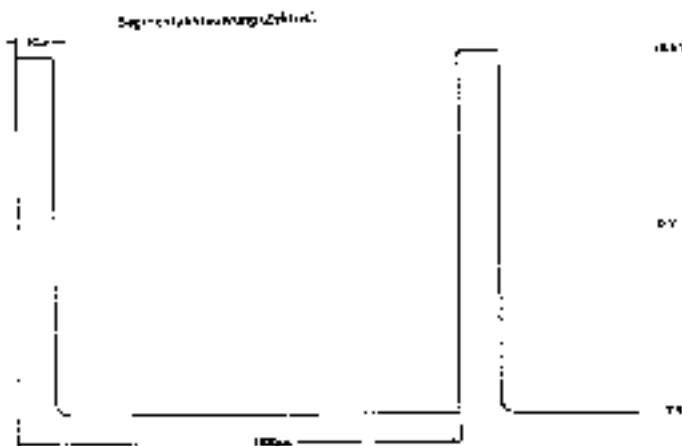
Der Wiederkreislauf eines Anzeigenzyklus beträgt etwa 1600 µs. Die Zeit ist abhängig von der Frequenz des Grundtextes ϕ . In der nachstehenden Zeichnung ist der Anzahl für die Analyseung eines Segmentes beschränkt, das nur einmal pro Anzeigenzyklus angezeigt wird. (z. B. bei Einführung einer Ziffer)



Aufstellen der Nutzerverstärkerfunktion


Aus der Lage der Segmente in der Höhe (siehe Zeichnung) ist zu entsehen, daß in jeder Ziffer von 0 - 9 entweder das Segment A oder das Segment C enthalten ist. Wenn nun in einer im Ziffer angezeigt werden soll, wird die aus den Segmenten zusammengesetzte Über das Ober-Gatter Gr. 18, Gr. 17 wird dann $T_0 = 27$ eingesetzt und damit erhält der jeweils am Unter angeschlossene Transistor als Basispotential V_{DD} . Über den entsprechenden TD-Knoten wird er dann leitend und hat V_{SS} am Ausgang.

Ansteuerung der Anzeigeröhren

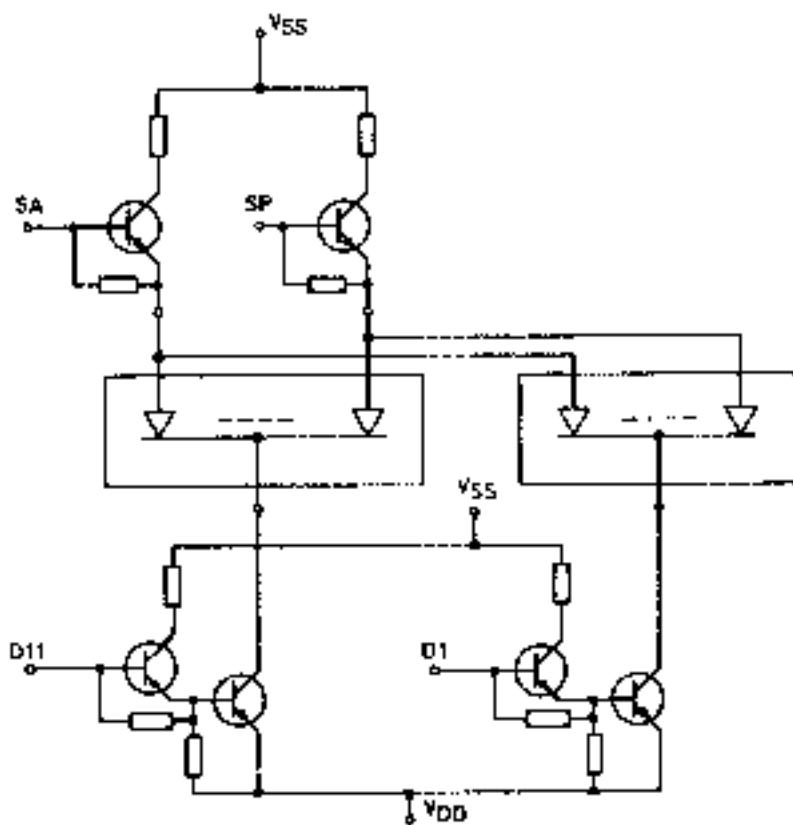


Taktikomination bei der Udg-tran-Ansteuerung

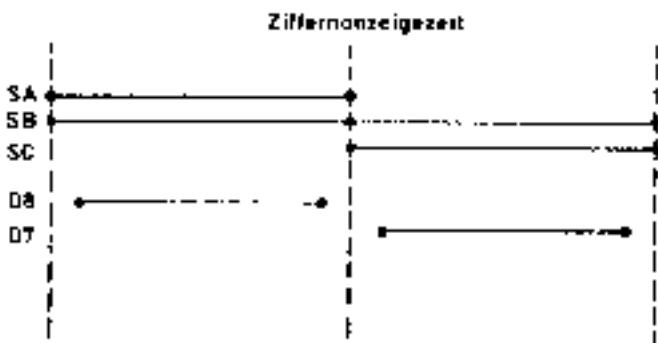Um bei der Anzeige aus 7-Segmenten dass eine Ziffer von einer Röhre im einigen Fällen zu verhindern, werden die Zeiten für die TD-Impulse und die Takte der Segmentansteuerung nicht gleich lang gesetzt.



Würde die Segment-Takte etwa 100 μ s lang sein und nach einer abgeschaltet werden, wenn dieses Segment in mehreren Blitzen leuchten soll, ist nur jeweils ein TD-Impuls (TD 1 = TD 8 und TD 11) nur 100 μ s lang.

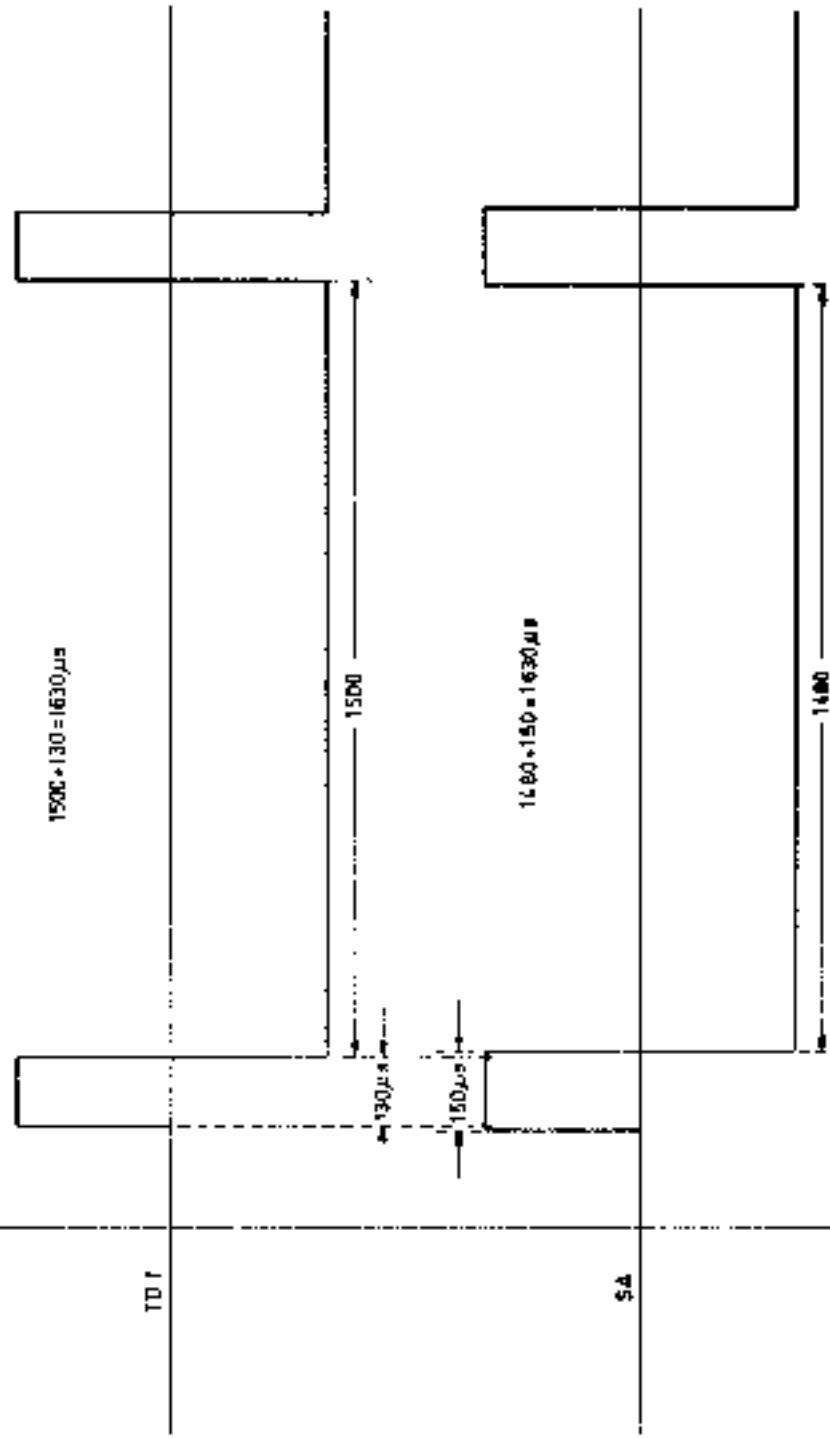Anz. eigener Drehmomentensteuerung (z.B. TD1 und SA)



Die Pausenzelle zw. einem der Anzeiger einer Reihe und dem nächsten besteht etwa 20 µs. Hierdurch ist gewährleistet, daß Segmente einer Ziffer zw. z. B. in der 2., Dritte eingeschaltet werden, nicht in die 4., H6 reicht hinreichend aus.

Symbole-Kette

Die Symbole-Kette wird auf die gleiche Weise dargestellt, wie die Uhr-jen-Ziffernreihe. Allerdings sind hier die Segmente A, D und F nicht vorgewählt. Es können in dieser Reihe nur C, D, E und G eertten.


Kennzeichnungsfelder


Im GU-100 sind mehrere Kompakte-Schalter vorgesehen. Jeder dieser Kontakt verdeckende besteht aus 8 s.w. 10 W-Widerständen, die in einem Block zusammengefaßt und vergrößert sind. Hierbei ist jeweils eine Reihe der Widerstände als normale normale Anschluß geformt verankert. Die andere Seite eines jeden Widerstandes ist zur weiteren Verarbeitung aus dem Block herausgeführt.

Steckzurücknahme


Sollte in einer Anzeige ein Segment in allen Ziffernmodi abgeschaltet werden, ohne daß eine entsprechende Ziffer eingeblendet wurde, so läuft der entsprechende Treibertransistor (Tg 10 - Tg 17) unter der Anzeigebusste (26 L x 23) und SP überprüft werden.


Organisation des CD100

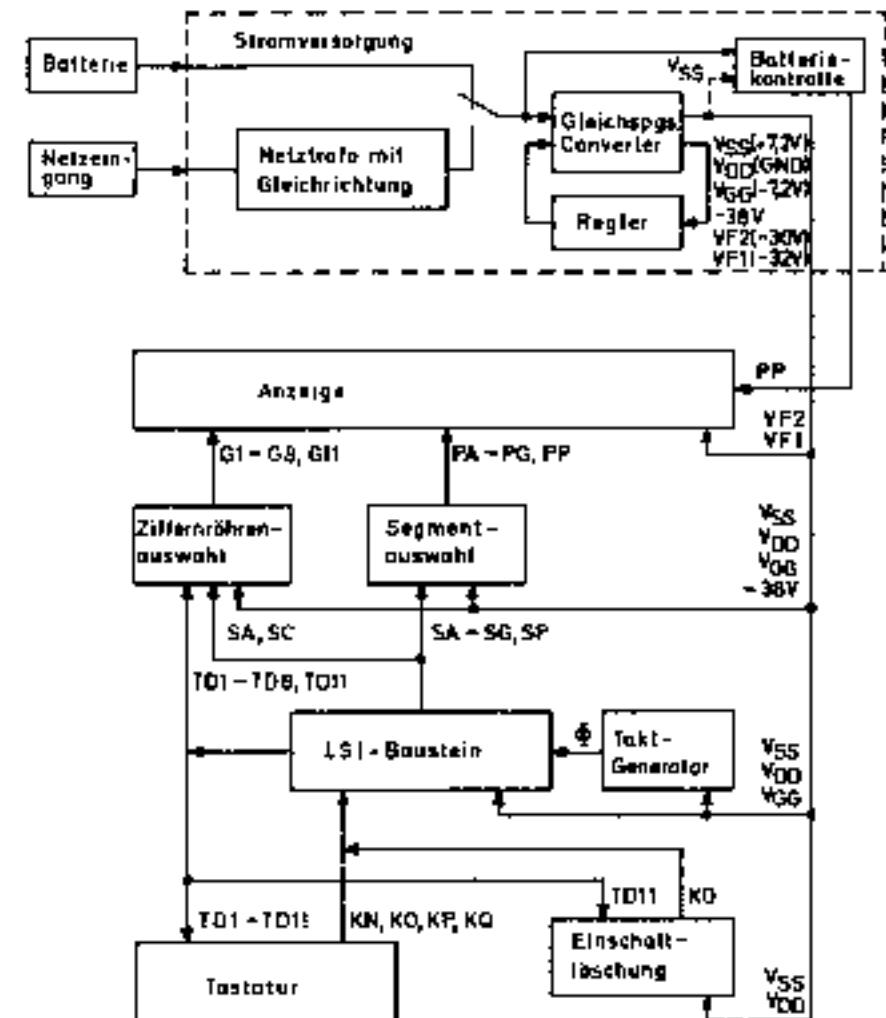


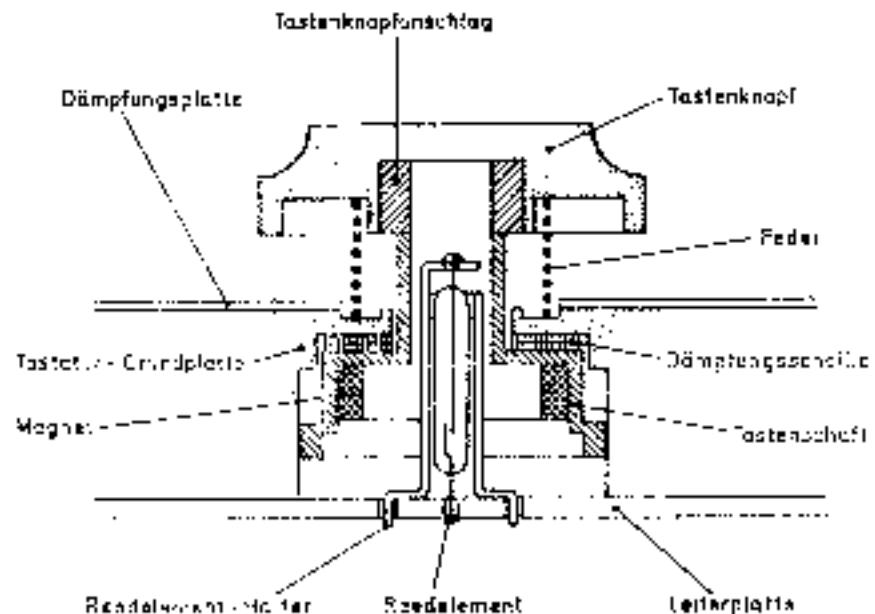


Leiterplatte Tastatur
 Draufsicht

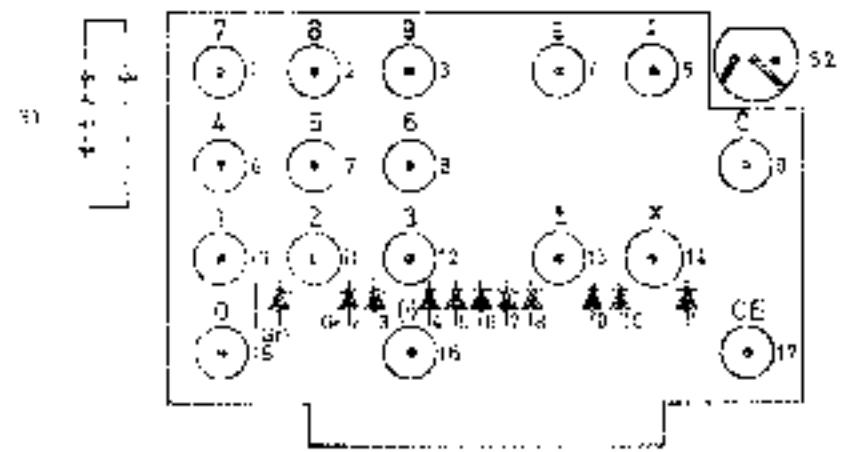

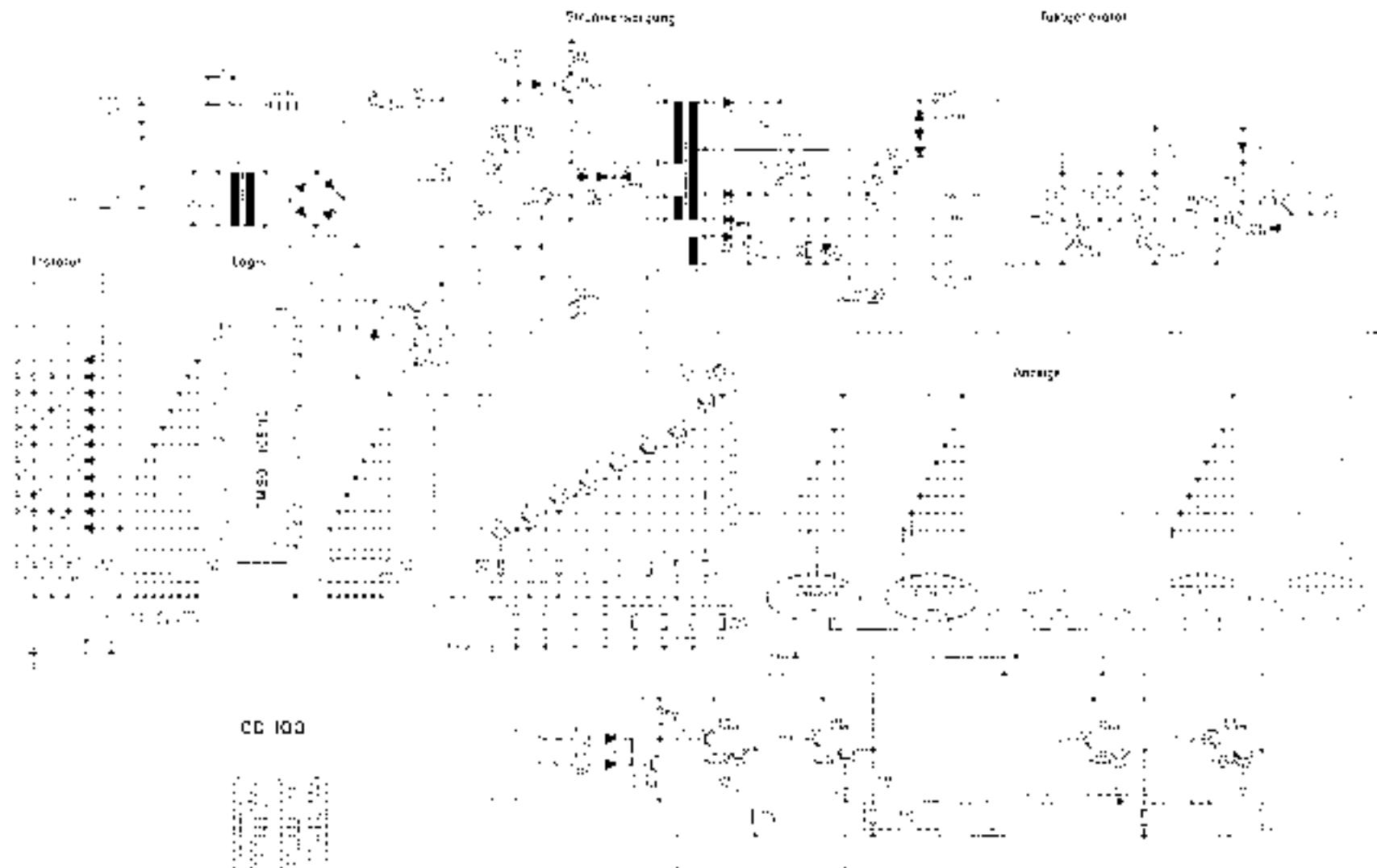

CD100 Bestückungsplan

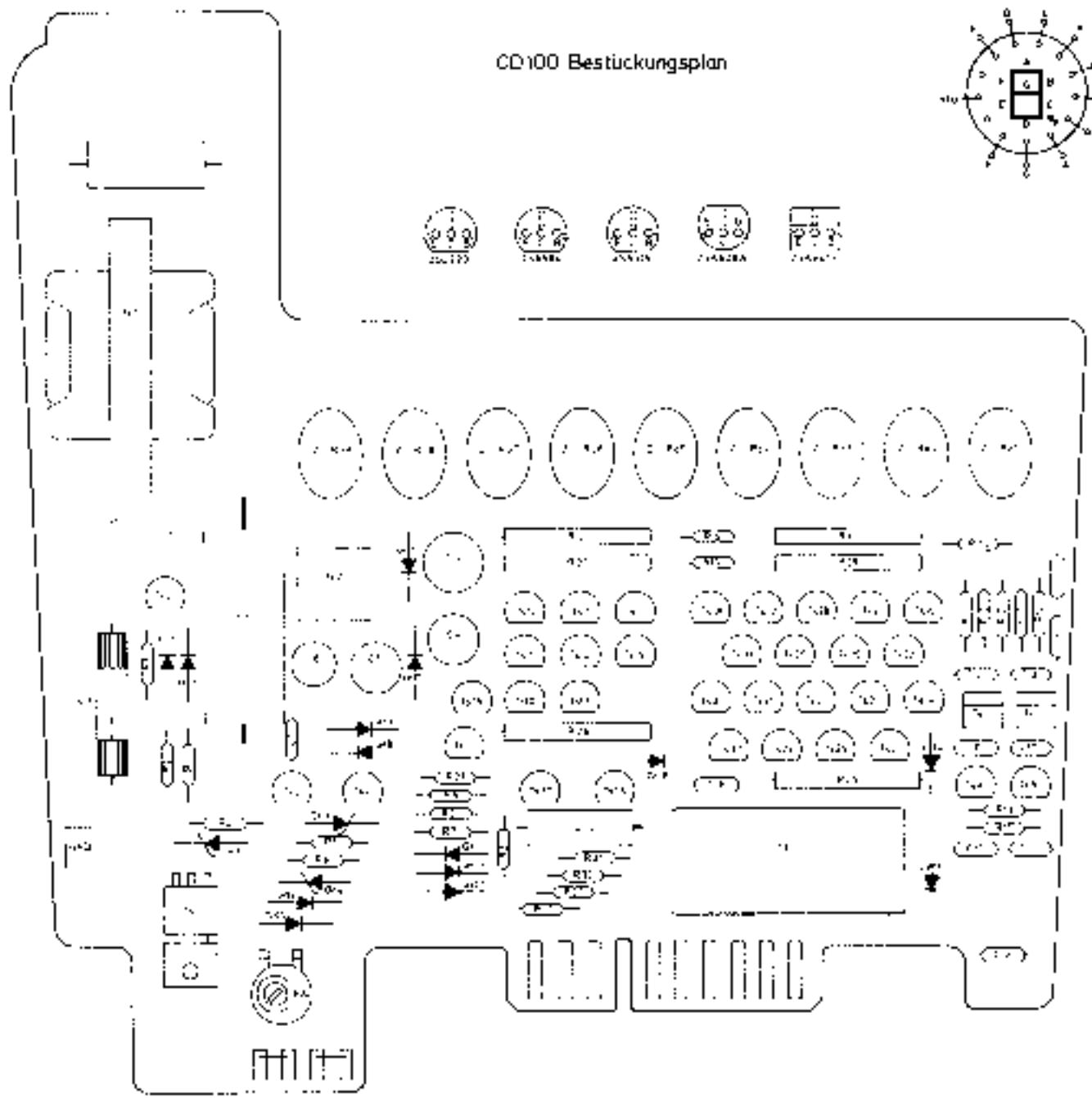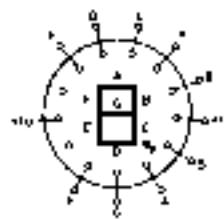





Olympia International

Ersatzteilkatalog
Spare parts catalogue
Catalogue de pièces de rechange
Catálogo de piezas de recambio

Ersatzteilkatalog

Spare parts catalogue

Catalogue de pièces de rechange

Catálogo de piezas de recambio

Von jedem Druckguss ist unser Eigentum und wir verlangen sofort zurückzugeben.
Sie ist ausschließlich für den Betrieb bestimmt und darf ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht
ausgekennzeichnet oder Verkauf übertragen oder für andere Zwecke als Druck gebracht werden.

This publication remains our property and must be returned to us on demand. It is exclusively intended for
the authorized recipient and may not be reproduced, lent, copied, communicated to a third person
or otherwise taken elsewhere, without our express permission.

Le présent imprimé reste notre propriété et nous sera rendu immédiatement sur simple demande.
Il est exclusivement destiné au possesseur qui n'a pas le droit sans notre accord de le prêter
à un tiers ou de le publier par copie ou par photo.


El presente impresión es de nuestra propiedad y tiene que ser devuelto sin aviso estando por petición.
La misma solo para el propietario sin ningún derecho de prestarla a un tercero sin nuestro acuerdo
ni publicarla por copia o foto.

Olympia Werke AG · Wilhelmshaven


Lfd.-Nr.	Bestell-Nr.	Bemerkung
1.	84/141-4013,-	Schalterknopf knob for switch
2.	84/141-8021,-	Olymnia Symmel O-l-sien
3.	84/141-4030,-	Tastenknot GE keytop GE
	84/141-4031,-	Tastenknot G keytop G
	84/141-4032,-	Tastenknot K keytop K
	84/141-4033,-	Tastenknot () keytop ()
	84/141-4036,-	Tastenknot 0 keytop 0
	84/141-4038,-	Tastenknot 1 keytop 1
	84/141-4039,-	Tastenknot 2 keytop 2
	84/141-4040,-	Tastenknot 3 keytop 3
	84/141-4041,-	Tastenknot 4 keytop 4
	84/141-4042,-	Tastenknot 5 keytop 5
	84/141-4043,-	Tastenknot 6 keytop 6
	84/141-4044,-	Tastenknot 7 keytop 7
	84/141-4045,-	Tastenknot 8 keytop 8
	84/141-4046,-	Tastenknot 9 keytop 9
	84/141-4047,-	Tastenknot :- keytop :-
	84/141-4048,-	Tastenknot :- keytop :-

Lfd.-Nr.	Bestell-Nr.	Bemerkung
	84/141-4052.1	Festenknopf X Keytop X
	84/141-4056.1	Festenknopf : keytop :

Lfd.-Nr.	Bestell-Nr.	Bemerkung
1.	84/141-4285.2	Stecker connector
2.	84/141-4000.2	Tastatur, op., keyboard assy
3.	84/141-4020.2	Feststellheber lock switch
4.	84/141-8023.2	Gehäuseoberteil, op., upper case assy
5.	84/141-4015.2	Schlossschalter strike switch
6.	84/141-4015.2	Hauptschalter power switch
7.	84/141-5030.2	Gehäuseunterteil, op., lower case assy

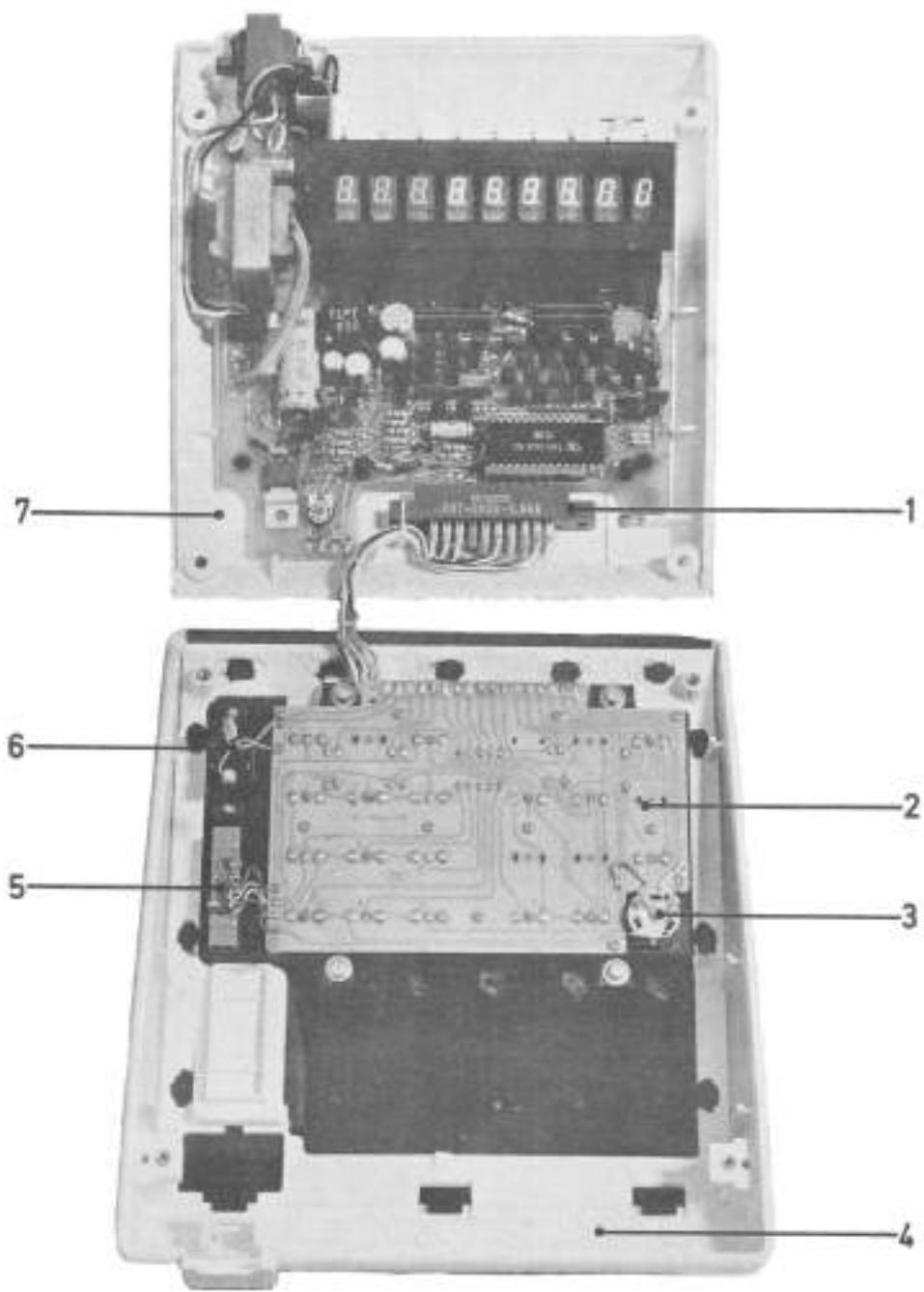

Lfd.-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung
1.	84/141-2230.2	Maschinenstecker mains socket
2.	84/141-2235.2	Batterie-Anschlußleitung 2 pin plug cord
3.	84/141-5115.1	Anzeigemaske display mask
4.	84/141-5120.1	Digitron DG 10 Q 1 digiltron DG 10 Q 1
5.	84/141-5110.1	LSI-Chip THSO 105 NO LSI-chip THSO 105 NO
6.	84/141-5155.1	Regelwiderstand 2 k variable resistor 2 k
7.	84/141-5126.1	Transistor 2 SC 1226 A transistor 2 SC 1226 A
8.	84/141-2158.1	Sicherung 0,5 A lötbar fuse 0,5 A solder type
9.	84/141-2185.1	Transformator für Wandler transformer for converter
10.	84/141-5140.1	Gleichrichter MS 1 rectifier MS 1
11.	84/141-2180.2	Transformator power transformer

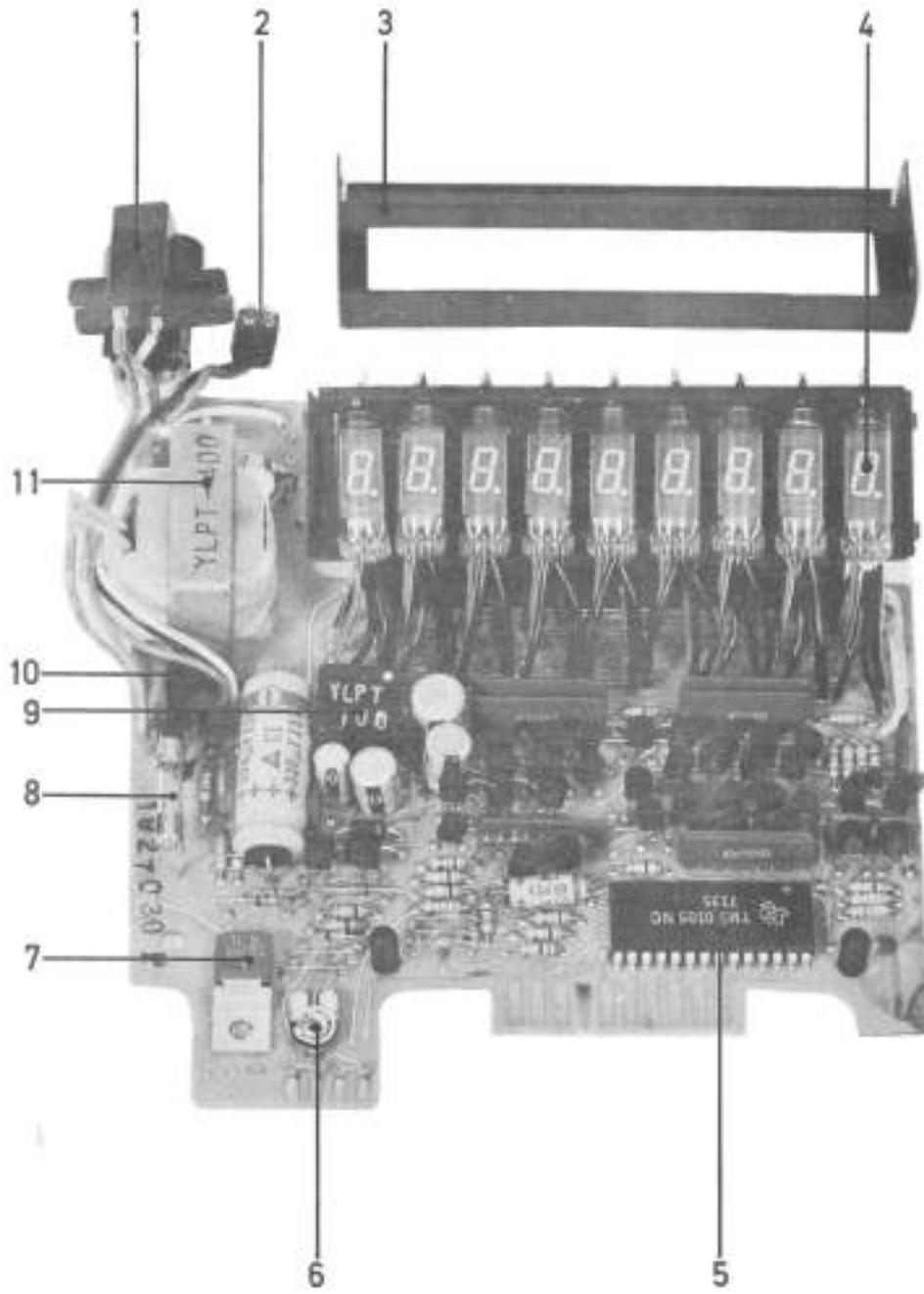

Sonstige Elektronik - Bauteile siehe Ersatzteilliste

Ersatzteilpreis gültig

OD. 100

Gültig ab 1. 1. 1972

Angegebene Ersatzteilpreise gelten für alle Produkte und alle Varianten jeder einzelnen Serie. Die angegebenen Preise sind nur gültig, solange der Markt für Ersatzteile bestehen bleibt. Der Käufer ist verpflichtet, die Ersatzteile durch den Fachhandel zu erwerben. Die Olympia Werke AG kann keine Haftung übernehmen.

Die angegebenen Preise können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es kann daher vorkommen, dass die angegebenen Preise nicht mehr gültig sind. Es kann daher vorkommen, dass die angegebenen Preise nicht mehr gültig sind. Es kann daher vorkommen, dass die angegebenen Preise nicht mehr gültig sind.

Olympia Werke AG - Wilhelmshaven

Postfach 1000 • D-2100 Wilhelmshaven

Übersetzung

Bauteileinheiten	deutsch	englisch
84/147-2118.1	Elko 33 µF/10V	electrolyt cap. 33 µF/10V
84/159-2131.1	Transistor 2 SA 564	transistor 2 SA 564
84/144-2198.1	Sicherung 0,5 A 180VAC	fuse 0,5 A solder type
84/144-3161.2	Zylinderschraube M 3 x 8	screw hexagon M 3 x 8
84/1720-2162.1	Unterlegscheibe M 3	flat washer M 3
84/144-2189.2	Transformator	power transformer
84/144-2165.1	Transformator für Wandler	transformer for inverter
84/146-2200.1	Kondensator 4,7 nF/ 10V	oil tubular cap. 4,7 nF/ 10V
84/144-2233.2	Moschimentstecker mit Umenschalter	mosic socket W. S.
84/144-2235.1	doppelseitige Anschaltung	2 pin plug "ord"
84/142-2292.2	Zylinderschraube M 3 x 7	screw hexagon M 3 x 7

Steuerdruck

Präzisionsnummer	deutsch	englisch
84/141-0200,2	Tastatur, 12 Tasten	keyboard, 12 keys
84/141-0200,2/01	Tastatur, 12 Tasten	keyboard, 12 keys
84/141-0202,1	Tastaturplatte mit Membranplatte	Keyboard plate incl. membrane
84/141-0202,1/01	Tastaturplatte mit Membranplatte	Keyboard plate incl. membrane
84/141-0205,1	Kontaktdiaphragma	film per sheet
84/141-0207,1	Feder, 9 " 45° ohne Metallkernung, 12"	spring, 9" for single
84/141-0217,1	Feder, 9" 16 mm diagonale Tensionshaft	spring, 9" for double
84/141-0219,1	Schalterschraube	latch-free switch
84/141-0224,1	Schalterschraube	switch part
84/141-0241,1/2	Spannplatte	power switch
84/141-0246,1	schlüsselschalter	slide switch
84/150-0216,1	Vorderplatte Met.	spring washer M 2
84/151-0217,1	Schaft "A"	shaft "A"
84/151-0228,2	Schaft "B"	shaft "B"
84/151-0229,1	Stellhebel schwenkbar	pushbar, swivel
84/151-0230,2	Bremshebel	brake switch
84/151-0231,2/01	Restsicherheit	lock switch
84/151-0231,4	Feder für Taste "W"	spring for key "W"
84/151-0232,1	Zylinderverschlussschraube M 2,6 x 5	pan head machine screw M 2,6 x 5
84/151-0233,1	Widerstandplatte M 2,6	spring washer M 2,6
84/151-0240,1	Pantopkopf C	keytop C
84/151-0251,1	Festlinsen C	keytop C
84/151-0252,1	Tastenkopf K	keytop K
84/151-0253,1	Tastenkopf L	keytop L
84/151-0255,1	Tastenkopf M	keytop M
84/151-0256,1	Tastenkopf N	keytop N
84/151-0257,1	Tastenkopf O	keytop O
84/151-0258,1	Tastenkopf P	keytop P
84/151-0259,1	Tastenkopf Q	keytop Q
84/151-0260,1	Tastenkopf R	keytop R
84/151-0261,1	Tastenkopf S	keytop S
84/151-0262,1	Tastenkopf T	keytop T
84/151-0263,1	Tastenkopf U	keytop U
84/151-0264,1	Tastenkopf V	keytop V
84/151-0265,1	Tastenkopf W	keytop W
84/151-0266,1	Tastenkopf X	keytop X
84/151-0267,1	Tastenkopf Y	keytop Y

Bezeichnung

Bestellziffernnummer	deutsch	englisch
84/141-4049,1	Tastenkopf S	key top -
84/141-4052,1	Tastenkopf x	key top x
84/141-4056,1	Tastenkopf z	key top z
84/141-4070,1	Leiterplatte umhüstelt für Tastatur	PCB empty
84/141-4070,1/01	Leiterplatte umhüstelt für Tastatur	PCB empty
84/141-4073,1	Preselement	resistive
84/141-4075,1	Preselement	resistive holder
84/141-4077,1	Selvetschraubenschraube 2 x 8	self-tapping screw 2 x 8
84/141-4078,1	Selvetschraubenschraube 2 x 5	self-tapping screw 2 x 5
84/141-4585,2	Stecker	connector
84/143-4503,1	Zylinderkopfschraube M 3 x 5	pain head machine screw M 3 x 5

Beschreibung

Katalognummer	deutsch	englisch
84/141-5106,1	Lötspuren, epk.	PCB Assembly
84/141-5107,1	Lötspuren unbestückt	PCB only
84/141-5110,1	LSI-Chip THTSO 103 NC	LSI-chip THSO 103 NC
84/141-5111,1	Röhrehalter, epk.	holder for tube assembly
84/141-5114,2/01	Röhrehalter, epk.	holder for tube assembly
84/141-5115,1	Anzeigemaske	display mask
84/141-5115,1/01	Anzeigemaske	display mask
84/141-5120,1	Digitron DG 10 QC	digitron DG 10 QC
84/141-5126,1	Transistor 2 SC 1026 A	transistor 2 SC 1026 A
84/141-5127,1	Transistor 2 SA 749	transistor 2 SA 749
84/141-5129,1	Kkt 170 μ F/16 V	electrolyt. cap. 170 μ F/16V
84/141-5131,1	Kkt 1 μ F/160 V	electrolyt. cap. 1 μ F/160 V
84/141-5131,1	Transistor 2 SC 611 K	transistor 2 SC 611 K
84/141-5132,1	Kkt 100 μ F/16 V	electrolyt. cap. 100 μ F/16V
84/141-5133,1	Kkt 33 μ F/10 V	electrolyt. cap. 33 μ F/10 V
84/141-5134,1	Kkt 4,7 μ F/25 V	electrolyt. cap. 4,7 μ F/25V
84/141-5135,1	Kondensator 10 nF/50 V	poly. 10 cap. 10 nF/50 V
84/141-5136,1	Kondensator 200 pF/50V	ceramic cap. 100 pF/50 V
84/141-5137,1	Kondensator 1,0 μ F/50V	active cap. 100 μ F/50 V
84/141-5140,1	Gleichrichter MS 1	rectifier MS 1
84/141-5141,1	Z-Diode X Z = 068	Z-Diode X Z = 068
84/141-5142,1	Z-Diode X Z = 061	Z-Diode X Z = 061
84/141-5143,1	Dioden 901 1	Dioden 901 1
84/141-5144,1	Dioden 902 2	Dioden 902 2
84/141-5151,1	Diode 1 S 950	Dioden 1 S 950
84/141-5152,1	Resistor whitemetal 2 k	carbon resistor 2 k
84/141-5153,1	Kompositwiderstand 8 x 10 k	resistor array 8 x 10 k
84/141-5157,1	Kompositwiderstand 8 x 13 k	resistor array 8 x 13 k
84/141-5158,1	Kompositwiderstand 8 x 16 k	resistor array 8 x 16 k
84/141-5159,1	Kompositwiderstand 8 x 100 k	resistor array 8 x 100 k

Bezeichnungen

Bestellteilnummer	Deutsch	englisch
84/141-5160,1	Widerstand 22 Ohm/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 22 Ohm/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5161,1	Widerstand 1 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 1 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5162,1	Widerstand 3,3 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 3,3 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5163,1	Widerstand 4,7 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 4,7 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5164,1	Widerstand 7,5 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 7,5 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5165,1	Widerstand 10 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 10 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5166,1	Widerstand 27 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 27 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5167,1	Widerstand 39 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 39 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5168,1	Widerstand 100 k/ $\frac{1}{8}$ W	resistor 100 k/ $\frac{1}{8}$ W
84/141-5190,1	Halterung	supporter
84/150-5129,1	Transistor 2 SC 823	transistor 2 SC 823

Dokumentation

Brennanzahlanzeiger	deutsch	englisch
84/141-8023,3	Gehäuseoberteil, vpl.	upper case assembly
84/141-8020,1	Olympia Interna-Schaltung	Olympia internal
84/141-8021,1	Olympia Synchro	OI Sync
84/141-8022,1	Schalt für Fernseher-selbsttasten	digital remote test
84/141-8031,1	Wahlwähleroberteil, vpl., ohne Typenwahltypen	lower case assembly vpl., supply panel, Type B
84/141-8030,2/31	Wahlwähleroberteil, vpl., ohne Typenwahltypen (USA)	lower case assembly vpl., supply panel, Type A (USA)
84/141-8035,3	Detail für Batteriebuch vpl.	battery cover detail
84/141-8042,1	Kontaktplatte	contact plate
84/141-8038,1	Rand	ribbon
84/141-8054,1	Stift für Anschlußleitung	2 pin connector lead
84/141-8053,3	Platzkondensat	place terminal
84/141-8075,2	Widerstand	resistor terminal
84/141-8082,1	Widerstand W, Gummiring	supply panel w. ferrule
84/141-8081,1	Kunststoffplatte	plate
84/141-8025,1	Typewahlfeld, Kombi	supply panel, Combi
84/141-8025,1	Typewahlfeld, Fano, Radiot, Spurier	supply panel, Fano, Radiot, spurier
84/141-8084,1	Typewahlfeld, feste-antenne	supply panel, feste antenna
84/141-8085,1	Typewahlfeld, Asym	supply panel, Asym
84/141-8086,1	Typewahlfeld, England	supply panel, England

Beschriftungen

Ersatzteilnummer	deutsch	englisch
84/161-9200,1	Gründe-Anschlussleitung	cord set
84/141-9400,1	Batterie-Mutter	Battery screw
84/111-9500,1	Staubschutzhaube	dust cover